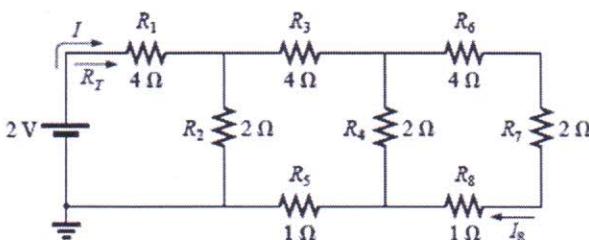


قسم الهندسة المدنية  
الزمن: ثلاثة ساعات  
أستاذ المقرر: أ. عارف الريదاني  
رقم الطالب: \_\_\_\_\_


الفصل الدراسي ربيع 2014 / 2015  
كلية الهندسة/جامعة مصراتة  
الامتحان النهائي لقرر هندسة كهربائية والكترونية (هـ كـ 280)  
الموقـع: 2015/07/30  
اسم الطالب: \_\_\_\_\_

أجبـعـهـ مـنـ جـمـعـ الأـسـنـةـ



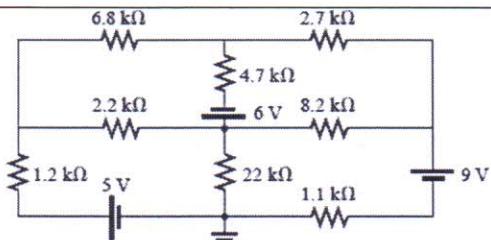
**السؤال الأول: 10 درجات**

- في الدائرة بالشكل المقابل احسب:  
- المقاومة الكلية للدائرة  $R_T$   
- تيار المصدر I  
- التيار  $I_8$  المار في المقاومة  $R_8$



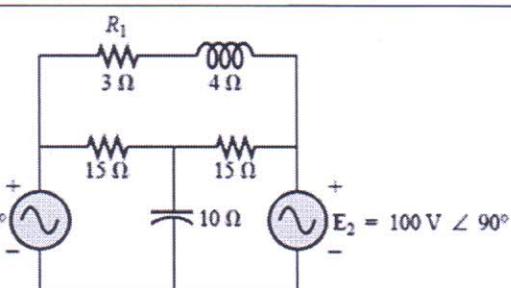
**السؤال الثاني: 10 درجات**

- في الدائرة بالشكل المجاور باستخدام التحليل العقدي (الشبكي)  
اكتب معادلات العقد.  
احسب التيار لكل مصدر.  
احسب القدرة المنتجة من كل مصدر.



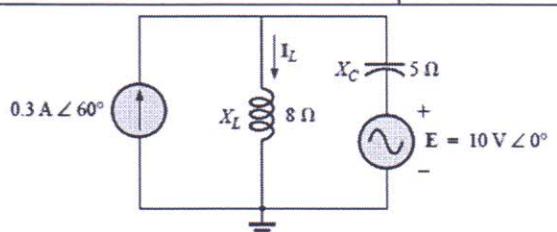
**السؤال الثالث: 10 درجات**

- باستخدام أحد طرق تحليل الدوائر احسب التيار  
بالمقاومة  $R_1$  وحدد اتجاهه.



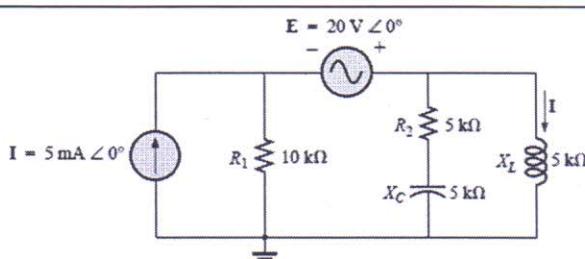**السؤال الرابع: 10 درجات**

- باستخدام نظرية التراكم احسب التيار في الملف  $X_L$ .



**السؤال الخامس: 10 درجات**

- باستخدام نظرية التراكم اوجد التيار I بالشكل التالي.

**السؤال السادس: 10 درجات**  
بالشكل في السؤال الخامس: اوجد مكافئ ثيفنن للدائرة الكهربائية على أطراف الملف  $XL$ . باستخدام مكافئ ثيفنن احسب التيار المار بالملف.

مع الدعاء للجميع بالتوفيق