

القسم/الهندسة الكهربائية
الزمن / ثلاثة ساعات
الامتحان النهائي
أستاذ المادة:- أ. عبد المجيد عياد
أجب عن جميع الأسئلة التالية (4 أسئلة - 60 درجة)

فصل الربيع 2014/2013
المقرر:- دوائر إلكترونية 1
التاريخ:- 26/06/2014 م


السؤال الأول

أ- علّ لما يأتي: (10 درجات)


- 1- يزداد عرض منطقة الاستنفاف للثانية عند توصيله بالانحياز العكسي.
- 2- تزداد قيمة معامل التموج في دوائر التقويم مع القيم الصغيرة لسعة المكثف المستخدم.
- 3- عند استخدام ثانوي زنر كمنظم جهد يراعى أن يكون في وضع الانحياز العكسي.
- 4- في التيارات الأساسية المتكونة في وصلة الترانزستور (P-N-P) فإن $I_{pc2} > I_{pc1}$.
- 5- حدوث تحصر في تدفق التيار في الترانزستور FET مع ازدياد جهد البوابة في ثبوت جهد V_{GS} .

السؤال الثاني (20 درجة)

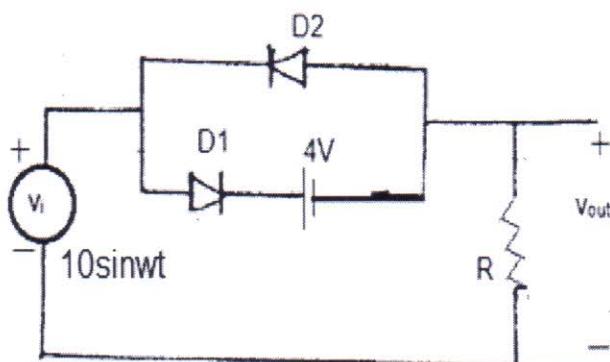أ- أوجد جهد الخرج للدائرة التالية. اعتبر الخواص المعطاة لكل من D1 و D2.




D1 : Ideal

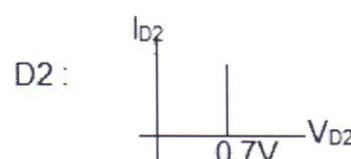

ب- ارسم الدوائر اللازمة لانتاج الإشارات التالية لموجة دخل $v_i = 6 \sin \omega t$



A

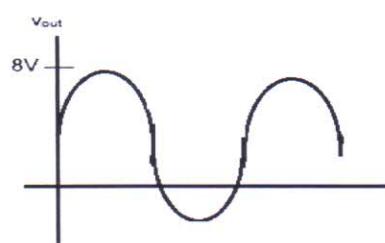

B




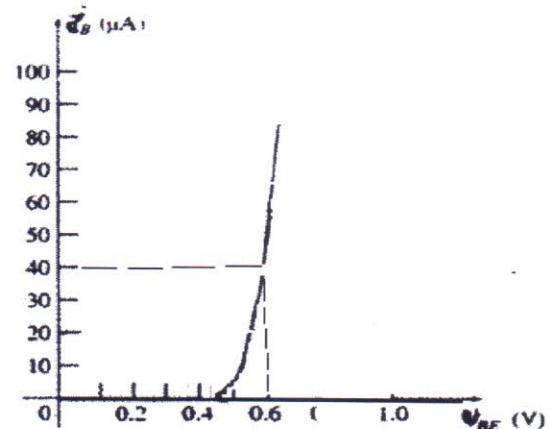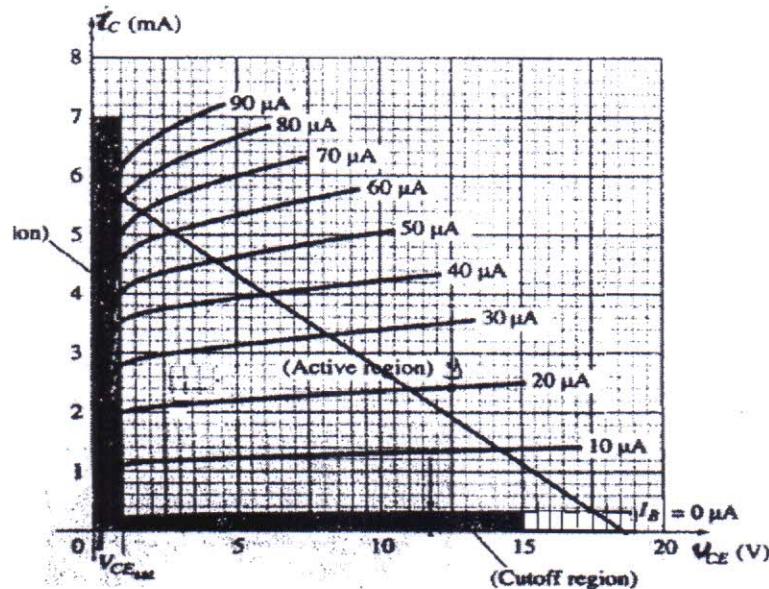ج - ارسم دائرة المضخم مع البيانات: $(V_{cc}, R_c, V_{CE}, R_B, V_{BE})$ مستفيداً من الخصائص التالية :



السؤال الثالث (15 درجة)

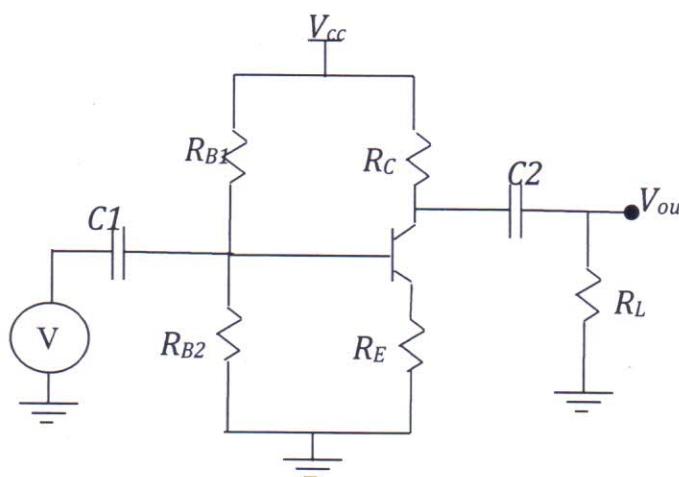- أ- لدائرة الترانزستور التالي ارسم منحنى خصائص الخرج موضحا عليه بيانات خط الحمل ونقطة العمل ثم احسب أقصى تأرجح في جهد الخرج بدون تشوه.



$$R_{B1}=15K \quad R_{B2}=10K$$

$$R_C=3K \quad R_E=10K$$

$$B_{dc}=100 \quad \mu=2$$


$$R_L=10K \quad V_{cc}=30V$$

ب- المضخم المقابل يستخدم ترانزستور سيليكوني $B_{dc} = 75$

$$V_T=25mV, u=2, V_{BE}=0.5V$$

1- احسب ممانعة الدخل والخرج وكسب التيار والجهد.

2- ارسم إشارة الخرج.

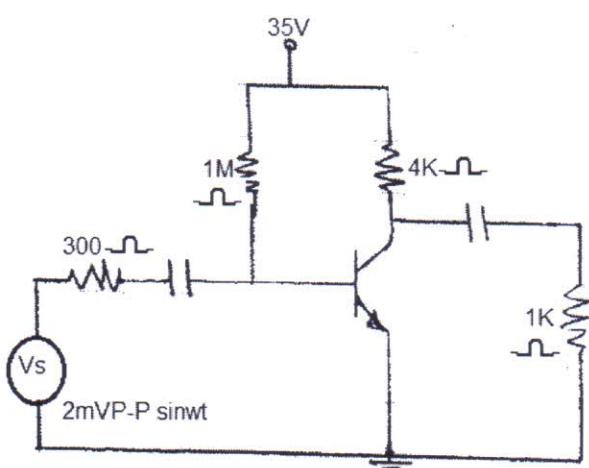

السؤال الرابع (15 درجة)


أ- منحنى التحويل لنوعين مختلفين من أنواع الترانزستور مبين بالشكلين التاليين:

1- ما هو نوع الترانزستور تحديدا في كل منها.


2- ما هو نوع حاملات التيار في قنطرة كل منها (نوع القنطرة).

3- من خلال منحنى التحويل B وضح باختصار فكرة عمل هذا الترانزستور.


A

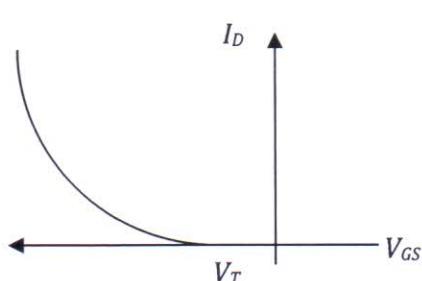

B

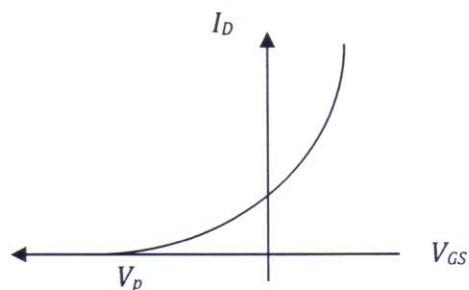

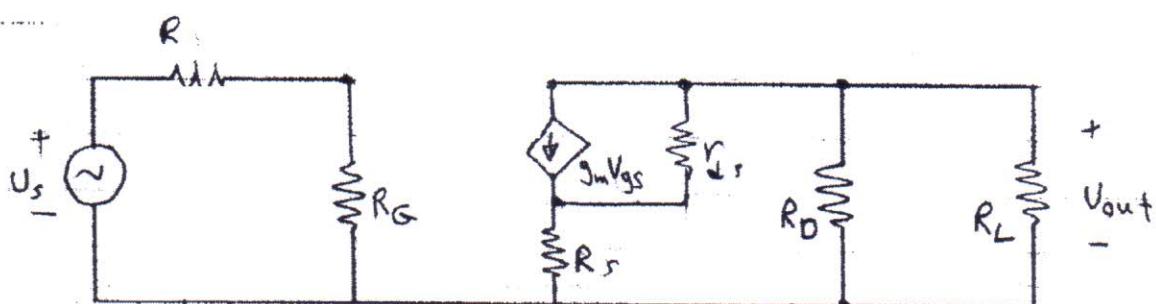ب- الشكل التالي يوضح الدائرة المكافئة مع الإشارة الصغيرة لترانزستور تأثير المجال:



1- ارسم الدائرة الإلكترونية للمضخم السابق.

2- إذا كان هناك مكثف إمداد على المقاومة (R_s) بين المصدر والأرضي: اثبت علاقتي كسب الجهد والتيار.

ج- ارسم منحنى الاستجابة التردية لمضخم إشارة من مرحلتين يربط بينهما مكثف إمداد. ووضح السبب تغير سلوك الكسب الكلي مع ازدياد التردد.

انتهت الأسئلة،،

أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد