

جامعة مصراتة - كلية الهندسة

قسم الهندسة الكهربائية

الامتحان النهائي لمادة نظم توزيع القوى الكهربائية - كهـ 414

الزمن: ثلاثة ساعات


التاريخ: 11-فبراير- 2023

الرجاء وضع اجابة كل سؤال في صفحة منفصلة داخل كراسة الإجابة

س1/أ- ما هي أشكال قضبان التوزيع في المحطات الفرعية؟ وما هي عيوب قضيب التوزيع المفرد؟ أربع درجات

درجاته

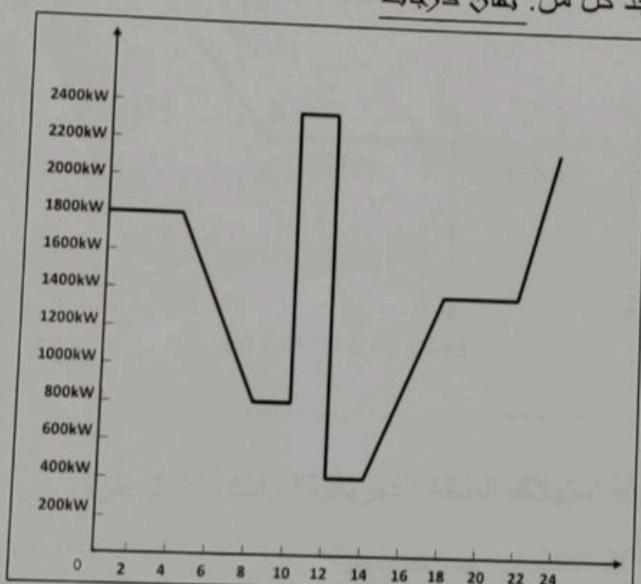ب- حمل له كان منحنى الحمل له كما هو مبين بالشكل، أوجد كل من: ثمان درجاته



1- الطاقة المستهلكة في اليوم والطاقة الشهرية المستهلكة على اعتبار أن الشهر 30 يوماً.

2- عامل الحمل والحمل الأقصى.

3- متوسط الطلب.

4- ما هي قيمة الحمل التي ينتج عنها أقل تكلفة في إنتاج الطاقة المغذية لهذا الحمل.

5- احسب القيمة الشهرية لاستهلاك هذا الحمل إذا كانت تكلفة الـ kWh هي $0.12 \text{ Dinar}/kWh$.

س2/أ- كيف يمكن تحقيق متطلبات السعة الإضافية لنظام توزيع مع زيادة كثافة الأحمال؟ أربع درجات

ب- إذا كان أقصى حمل سنوي لمغذي أولي هو $1MW$ وكانت المفائد النحاسية تساوي $120kW$. فإذا كان

الفقد السنوي هو 0.15 أوجد: ستة درجاته


متوسط الفقد السنوي.

الفقد السنوي الكلي للطاقة.

- س3/أ- لماذا يتم تشغيل محولات التوزيع عند قدرات محددة؟ خمس درجات
 ب- أحسب الجهد الذي يجب أن يكون عنده جهد مغذي أولي طوله 5km يراد مضاعفة طوله مع الحفاظ على نفس هبوط الجهد لهذا المغذي علماً بأن جهد المغذي الحالي هو 11kV. خمس درجات

- س4/أ- ماهي أنواع الأحمال بمنظومات القوى الكهربائية، مع ذكر مثال على كل نوع؟ وعلى ماذا يعتمد التغير السنوي في الأحمال الكهربائية؟ ستة درجات

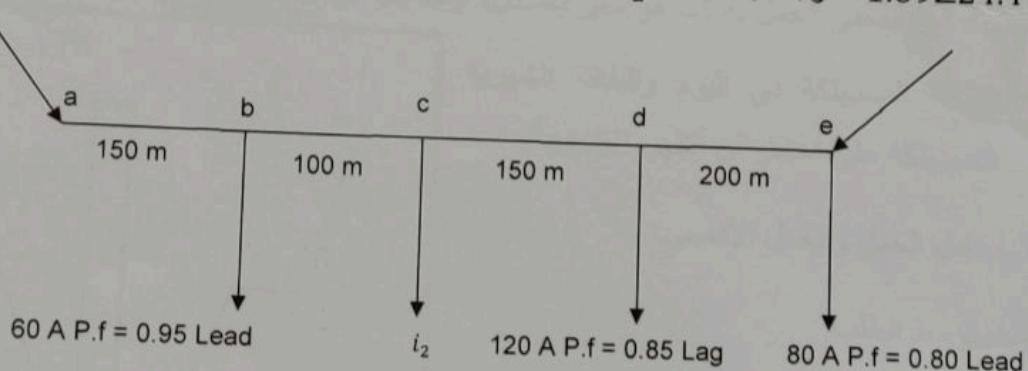- ب- موزع تيار متعدد يغذي من طرفيه بجهد من النقطة a قدره 230V ومن النقطة e بجهد قدره 232V طوله 600 m. فإذا كانت معاوقة الخط الكلية $Z = 0.04 + j0.1$. فإذا كان هبوط الجهد بين النقطتين c,d هو $1.69 \angle 24.44^\circ$ فما هي قيمة التيار i_2 و هبوط الجهد عند النقاط b و c و d ؟ ثمان درجات



- س5/أ- اذكر بعض الأسس التي يتم من خلالها وضع تعريفة استهلاك الطاقة الكهربائية؟ وأذكر ثلاث طرق لحساب تكاليف استهلاك الطاقة، مع ذكر الأسباب المحتملة لاستخدامها. ستة درجات

- ب- إذا كان لنظام قوى كهربائية سعة قدرها 1000kVA ويعمل عند معامل قدره 0.6Lag ، وكانت تكلفة تركيب مكثف تزامني لتحسين معامل القدرة هي 10\$/kVAR . احسب التكلفة اللازمة لتحسين معامل

القدرة إلى: ثمان درجات

- 1- معامل قدرة 0.85 Lag . 2- معامل قدرة يساوي الوحدة.

بالتفصيق والنبا